

自制操作系统 -准备篇

向阳曦 2017211279 2017211301

1 课题硬件环境描述

1 硬件: TEC-8 实验电路

1 74181ALU 等

2 可编程逻辑芯片 EPM7128

2 软件: Quartus II 9.0

2 题目分析

2.1 实验目标

1 完成硬连线控制器基础设计

2 在原指令的基础上扩指至少三条

3 修改 PC 指针功能

4 完成流水硬连线控制器基础设计

5 在原指令的基础上扩指至少三条

6 修改 PC 指针功能

2.2 设计思路

1 画出硬连线控制器运行流程图

2 将硬连线控制器运行流程图翻译成硬连线信号

3 将硬连线信号翻译成 VHDL 多分支程序

3 团队分工

向阳曦负责程序指令翻译, 张逸群负责控制台程序。
合并一起以后, 两人一起完成控制器程序的测试。


4 设计详解

4.1 硬连线控制器

硬连线控制器的关键是将 $\mu P(IR)$ 信号作为控制信号的一部分, 根据控制信号的组合逻辑完成下地址转移。

为了设计的方便, 一般先将指令周期流程图画出, 然后根据指令周期流程图写出组合逻辑。VHDL 可以根据组合逻辑的特征, 合并多个相似的控制信号组合为分支条件语句。

4.1.1 硬连线控制器控制台指令流程图

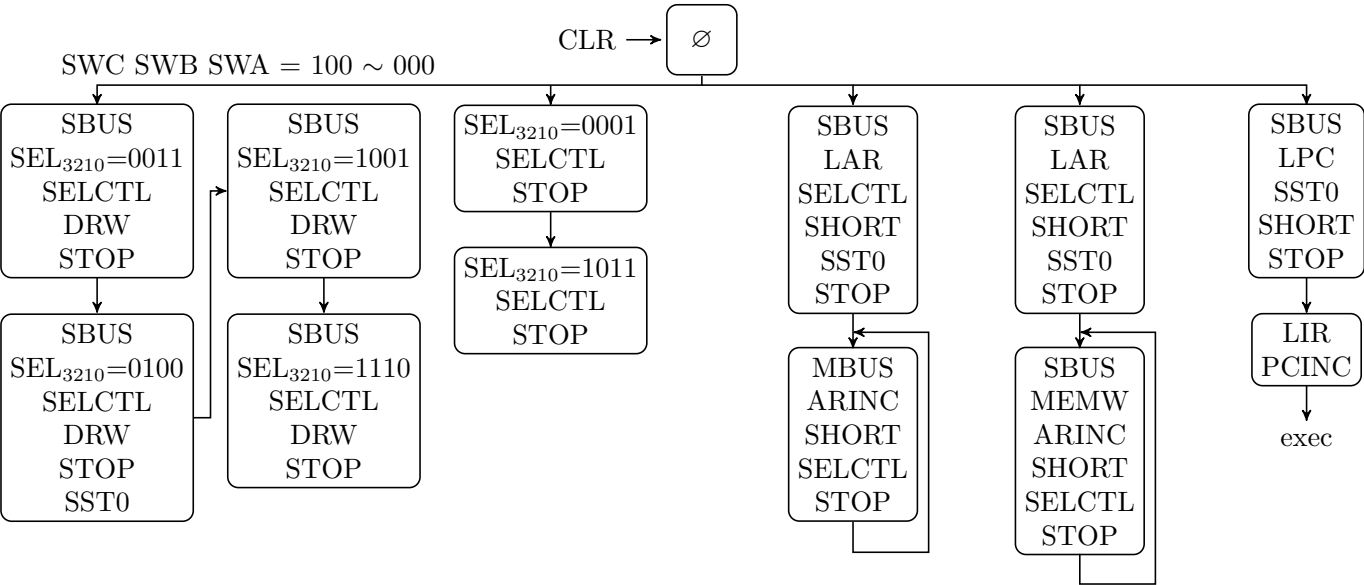

其中 CLR 表示转移到 \emptyset . 任意没有出边的状态也都转移到 \emptyset , 任意时刻传入 CLR 信号也都转移到 \emptyset .

写寄存器 (SWC, SWB, SWA = 100)

写寄存器控制台指令 (100) 一共有四个周期, 第一个周期写 R_0 寄存器。

首先说明 R_0 数据从何进入系统. 在 TEC-8 的控制台上, 有八个并排的数据通路开关. 当 SBUS 信号有效时, 数据通路开关对应的 8 位数据会依次进入 DBUS 上对应的 8 个并排数据线.

其次说明如何将数据从 DBUS 打入 R_0 寄存器. 注意到我们将 SEL_3SEL_2 设置为 00, 表明 ALU 的 A 侧寄存器指针指向了 R_0 寄存器, 同时 SBUS 的 DRW 信号会使 DBUS 上的数据进入 A 侧寄存器指针指向的寄存器中。

剩下两个未说明的信号 SELCTL, STOP 的作用分别为设置当前指令有控制台操作, 指令运行以后暂停。以后所有指令中这两个信号都是同一含义.

最后是一个无关紧要的细节. SEL_1SEL_0 被设置为 1, 表明 ALU 的 B 侧寄存器指向了 R_3 寄存器, 这样控制台上的 B 侧状态灯会显示 R_3 中的数据状态。这方便我们检验 R_3 数据是否为我们想要的。

接下来 3 个周期分别为写 R_1 寄存器, 写 R_2 寄存器和写 R_3 寄存器。这三个指令执行完毕以后, 没有下一个指令框, 表明我们会跳转回 \emptyset 指令上, \emptyset 什么也不执行

注意到我们在写 R_1 寄存器时, 有一个 SST0 信号, 这个信号表示 ST0 信号被置为 1, 当 ST0 信号被置为 1 时, 硬连线控制程序不会立即跳回空指令 (这里有两个周期, 为程序的默认指令周期长度。如果不给 ST0 信号, 程序控制将无法区分同一个指令的一二和三四周期如何给出控制信号), 相当于为写寄存器指令延长两个周期。

读寄存器 (SWC, SWB, SWA = 011)


读存储器没有新的信号需要解释。第一个指令周期我们将 SEL_{3210} 设为 0001, 这样 A 侧状态灯会显示 R_0 的数据, B 侧状态灯会显示 R_1 的数据。第二个指令周期我们将 SEL_{3210} 设为 1011, 这样 A 侧状态灯会显示 R_2 的数据, B 侧状态灯会显示 R_3 的数据。

读存储器 (SWC, SWB, SWA = 010)

读存储器的第一个周期是准备操作, LAR 负责将 SBUS 信号送入的数据通路数据写入 AR, 指定了从何处开始读取数据. 第二至第 N 个周期, 是读取操作, MBUS 信号会操作主存打开朝向 DBUS 的总线, 使主存中 AR 寄存器指向的地址的数据得以输出。SHORT 信号操作控制器只发出 W_1 周期信号, 为单周期控制信号。ARINC 负责将 AR 在本周期结束时自增 1。读取周期会一直重复到控制台接收到使用者发出的 CLR 信号。

写存储器 (SWC, SWB, SWA = 001)

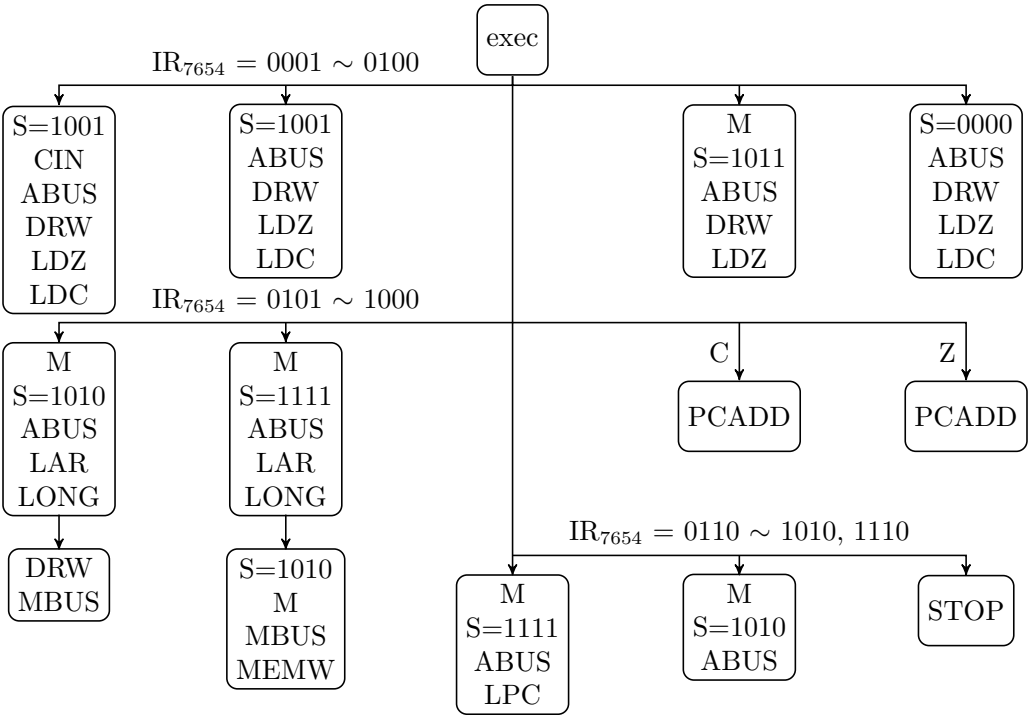执行程序 (SWC, SWB, SWA = 000) 上图显示了从左到右, 从上到下依次为 ADD, SUB, AND, INC,



LD, ST, JC, JZ, JMP, OUT, STP 的所有指令, 为了画图方便, 没有列入的指令为 DEC(0000), SSP(1011), PUSH(1100), MOV(1101), POP(1111).

我们将 NOP 指令 (空指令) 改为了 DEC 指令, 这不会影响程序的正确性, 因为 JMP 指令可以代 NOP 完成地址跳转.

需要注意的是, 如果某条指令包含 SHORT, 那么它是一个单拍指令, 如果某条指令包含 LONG, 那么它的下一拍还属于该指令, 计三拍.

4.1.2 翻译成硬连线信号

SBUS ←

$$(W1 + W2) \cdot SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$
$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$
$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0}$$

MBUS \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 +$$

$$W3 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA}$$

ABUS \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot (W2 + W3) +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

LAR \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} + \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} + \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

SST0 \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W2 \cdot SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0}$$

SHORT \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0}$$

ARINC \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0}$$

MEMW \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W3$$

LIR \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} \cdot W1$$

CIN \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

M \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot (W2 + W3) +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

SEL0 ←

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1$$

SEL1 ←

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot ST0$$

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1 \cdot \overline{ST0}$$

SEL2 ←

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2$$

SEL3 ←

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1 \cdot ST0 +$$

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot \overline{ST0}$$

STOP ←

$$SWA + SWB + SWC +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot ST0 \cdot W2$$

SELCTL ←

$$SWA + SWB + SWC$$

DRW ←

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W3$$

PCADD \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot C \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot Z \cdot W2$$

PCINC \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot W1$$

LPC \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} \cdot W2$$

LONG \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4}$$

LDC \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

LDZ←

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

4.1.3 翻译成多分支程序

观察硬连线信号, 事实上如果写成 VHDL 语句, 我们可以将 $SWCBA$ 信号合并. 然后再在 $\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot$

\overline{SWA} 分支上将 IR_{7654} 合并. 用两个大 switch 语句完成逻辑分类.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity CPU is
    port (
        CLR,C,Z,T3,W1,W2,W3: in std_logic;
        IRH:in std_logic_vector(3 downto 0);
        SWCBA:in std_logic_vector(2 downto 0);
        SELCTL,ABUS,M,SEL1,SEL0,SEL2,SEL3,DRW,SBUS,LIR,MBUS,MEMW,LAR,ARINC,LPC,
        PCINC,PCADD,CIN,LONG,SHORT,STOP,LDC,LDZ: out std_logic;
        S:out std_logic_vector(3 downto 0);
        CP1,CP2,CP3:out std_logic;
        QD:in std_logic
    );
end CPU;

architecture arc of CPU is
    signal ST0,ST0_1,ST0_2,STOP_1,STOP_2: std_logic;
begin
    CP1 <= '1';
    CP2 <= '1';
    CP3 <= QD;

    with SWCBA select
        STOP <= '0'                                when "000",
        STOP_1 or STOP_2                            when others;
    ST0 <= ST0_1;

    process (CLR, T3)
```

```

begin
    — 任何时候按下CLR, 都会返回
    if (CLR = '0') then
        ST0_1    <= '0';
        STOP_1   <= '1';
    — 如果到节拍电位下降沿T3,ST0_1 |= ST0_2
    elsif (T3'event and T3 = '0') then
        if (ST0_2 = '1') then
            ST0_1 <= '1';
        end if;
    end if;
end process;

process (SWCBA, IRH, W1, W2, W3, ST0, C, Z)
begin
    — 初始化和状态参数
    SHORT <= '0';
    LONG  <= '0';
    — 设置STOP
    STOP_2 <= '1';
    — 设置标志ST0
    ST0_2 <= '0';
    — ALU
    ABUS <= '0';
    M <= '0';
    CIN <= '0';
    S <= "0000";
    ARINC <= '0';
    — 保存标志Z
    LDZ <= '0';
    — 保存标志C
    LDC <= '0';
    SBUS <= '0';
    MBUS <= '0';
    — 控制台操作标志
    SELCTL <= '0';
    — RD1~RD0
    SEL3 <= '0';
    SEL2 <= '0';
    — RS1~RS0
    SEL1 <= '0';
    SEL0 <= '0';
    — 送指令寄存器标志
    LIR <= '0';
    — 送地址寄存器标志
    LAR <= '0';

```

```

— 送程序计数器标志
LPC <= '0';
— (~R)/W
MEMW <= '0';
DRW <= '0';
— 程序计数器自增标志
PCINC <= '0';
— 程序计数器增量标志
PCADD <= '0';
case SWCBA is
    when "000" => — 执行程序
        case ST0 is
            when '0' =>
                — load pc
                LPC <= W1;
                SBUS <= W1;
                ST0_2 <= W1;
                SHORT <= W1;
                STOP_2 <= '0';
            when '1' =>
                if(W1='1')then
                    LIR<=W1;
                    PCINC<=W1;
                else
                    case IRH is
                        when "0001" => — ADD
                            — ABUS = W2
                            ABUS <= W2;
                            CIN <= W2;
                            — 选择加法
                            — 选择算术运算, 已经被初始化为M0
                            S <= "1001";
                            — 加法操作
                            DRW <= W2;
                            LDZ <= W2;
                            LDC <= W2;
                        when "0010" => — SUB
                            — 选择算术运算, 选择减法
                            — 已经被初始化为M0
                            S <= "0110";
                            — 减法操作
                            ABUS <= W2;
                            DRW <= W2;
                            LDZ <= W2;
                            LDC <= W2;
                        when "0011" => — AND

```

```

— 选择逻辑运算, 与运算
M <= W2;
S <= "1011";
ABUS <= W2;
DRW <= W2;
LDZ <= W2;
when "0100" => — INC
— 选择算术运算, 与运算
— 已经被初始化为M0
S <= "0000";
ABUS <= W2;
DRW <= W2;
LDZ <= W2;
LDC <= W2;
when "0101" => — LD
— 选择算术运算传送, (保留原值) B
M <= W2;
S <= "1010";
ABUS <= W2;
LONG<=W2;
LAR <= W2;
MBUS <= W3;
DRW <= W3;
when "0110" => — ST
LONG<=W2;
— 设定...
M <= W2 or W3;
if(W2='1')then
    S<="1111";
else
    S<="1010";
end if;
ABUS <= W2 or W3;
LAR <= W2;
MEMW <= W3;
when "0111" => — JC
PCADD <= C and W2;
when "1000" => — JZ
PCADD <= Z and W2;
when "1001" => — JMP
— 设定算术运算
M <= W2;
S <= "1111";
ABUS <= W2;
LPC <= W2;
when "1010" => — OUT

```

```

— 设定算术运算
M <= W2;
S <= "1010";
ABUS <= W2;
when "1011" => — SSP
    SEL3<='1';
    LONG<=W2;
    M <= W2 or W3;
    if (W2 = '1') then
        S <= "1000";
    elsif (W3 = '1') then
        S <= "1010";
    end if;
    ABUS <= W2 or W3;
    LAR <= W2;
    MEMW <= W3;
when "1100" => — PUSH
    —无法自减PUSH
    M <= W2 or W3;
    if (W2 = '1') then
        S <= "1111";
    elsif (W3 = '1') then
        S <= "1010";
    end if;
    ABUS <=W2 or W3;
    LAR <= W2;
    MEMW <= W3;
    LONG <= W2;
when "1101" => — MOV B→A
    — 选择逻辑运算, MOV 运算
    M <= W2;
    S <= "1010";
    ABUS <= W2;
    DRW <= W2;
    LDZ <= W2;
when "1110" => — STP
    STOP_2 <= W2;
when "1111" => — LSP
    LONG<=W2;
    M <= W2;
    S <= "1000";
    ABUS <= W2;
    LAR <= W2;
    MBUS <= W3;
    DRW <= W3;
when others => — 公操作

```

```


        end case;
        end if;
        when others =>
            — 不可能到这把?

        end case;
when "001" =>
    —
    SEL0<=ST0;
    — SBUS = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SBUS <= W1;
    — STOP = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    STOP_2 <= W1;
    — SHORT = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SHORT <= W1;
    — SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SELCTL <= W1;
    — LAR = (ST0=0) and W1
    LAR <= W1 and (not ST0);
    — LAR = (ST0=1) and W1
    ARINC <= W1 and ST0;
    — MEMW = (ST0=1) and W1
    MEMW <= W1 and ST0;
    ST0_2 <= W1;
when "010" =>
    — SHORT = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SHORT<=W1;
    — SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SELCTL <= W1;
    — STOP = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    STOP_2<=W1;
    — SBUS = (ST0=0) and W1
    SBUS<=W1 and (not ST0);
    — LAR = (ST0=0) and W1
    LAR<=W1 and (not ST0);
    — MBUS = (ST0=1) and W1
    MBUS<=W1 and ST0;
    — ARINC = (ST0=1) and W1
    ARINC<=W1 and ST0;
    ST0_2<=W1;
when "011" =>
    — SELCTL = W1 or W2
    SELCTL <= '1';
    — STOP = W1 or W2
    STOP_2 <= W1 or W2;
    — SEL0 = W1 or W2
    SEL0<=W1 or W2;
    — SEL1 = W2

```

```
SEL1<=W2;
— SEL2 = 0
— SEL3 = W2
SEL3<=W2;
when "100" =>
— SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
SELCTL <= '1';
— SBUS = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
SBUS <= W1 or W2;
— STOP = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
STOP_2 <= W1 or W2;
— DRW = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
DRW <= W1 or W2;
— SEL0 = (ST0=0 or ST0=1) and W1
SEL0 <= W1;
— SEL1 = ((ST0=0) and W1) or ((ST0=1) and W2)
SEL1 <= ((not ST0) and W1) or (ST0 and W2);
— SEL2 = (ST0=0 or ST0=1) and W2
SEL2 <= W2;
— SEL3 = (ST0=1) and (W1 or W2)
SEL3 <= ST0 and (W1 or W2);
ST0_2 <= W2;
when others=>
end case;
end process;
end arc;
```

4.1.4 指令周期

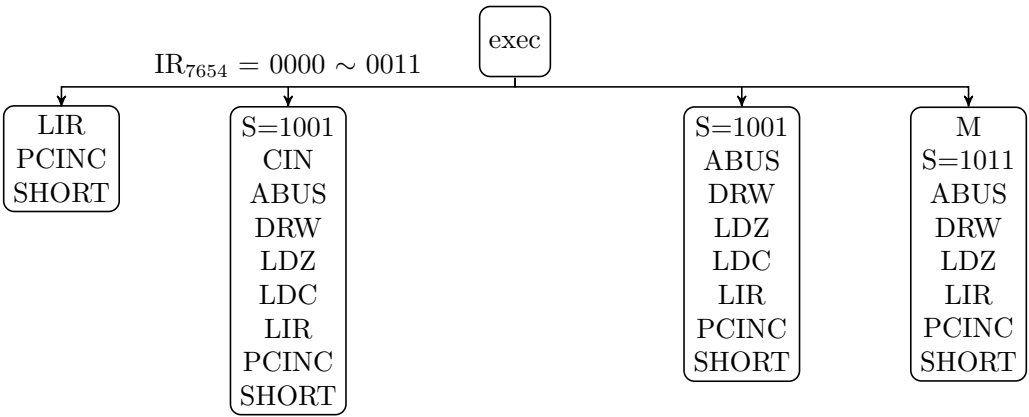


上图给出了第一组四个指令的周期。

第一个是 NOP 空指令，只加载下地址指令，并向控制器发送 SHORT 信号表明该指令只有一个周期。

第二个是 ADD 指令。S=1001 表明。


第三个是 SUB 指令。

第四个是指令。

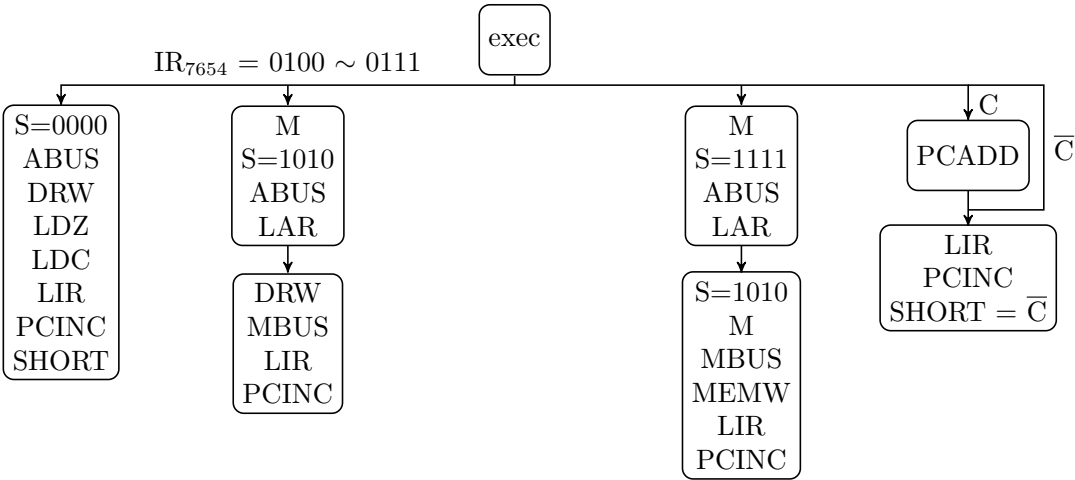

上图给出了第二组四个指令的周期。


- a
- b
- c
- d

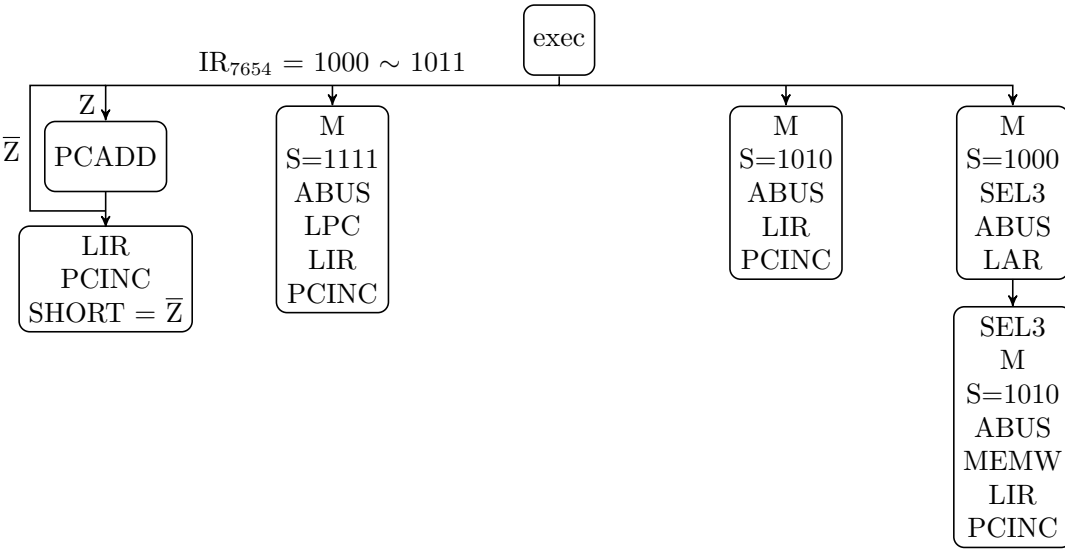

上图给出了第三组四个指令的周期。

- a
- b
- c

d

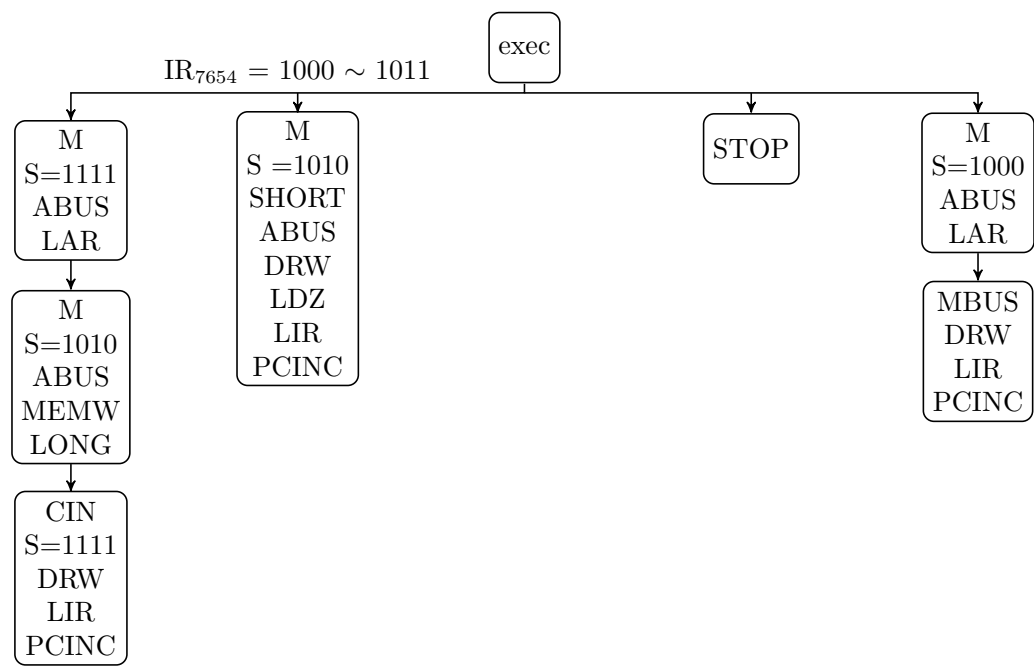

上图给出了最后一组四个指令的周期。

a

b

c

d

4.2 流水硬连线控制器

4.2.1 翻译成硬连线信号

SBUS ←

$$(W1 + W2) \cdot SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0}$$

MBUS \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 +$$

$$W2 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA}$$

ABUS \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot (W1 + W2) +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1$$

LAR \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1$$

SST0 \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W2 \cdot SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0}$$

SHORT \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA}$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 \cdot \overline{C} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 \cdot \overline{Z}$$

ARINC \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot SWB \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} +$$

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0}$$

MEMW \leftarrow

$$W1 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot SWA \cdot \overline{ST0} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

LIR \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 \cdot \overline{C} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 \cdot \overline{Z} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 \cdot C +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 \cdot Z +$$

$$W2 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} \cdot W1$$

CIN \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1$$

M \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot (W2 + W3) +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2$$

SEL0 \leftarrow

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1$$

SEL1 \leftarrow

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot ST0 +$$

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1 \cdot \overline{ST0}$$

SEL2 \leftarrow

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2$$

SEL3 \leftarrow

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W1 \cdot ST0 +$$

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot W2 \cdot \overline{ST0}$$

STOP \leftarrow

$$SWA + SWB + SWC +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot ST0 \cdot W2$$

SELCTL \leftarrow

$$\overline{SWA} + \overline{SWB} + \overline{SWC}$$

DRW \leftarrow

$$SWC \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W3$$

PCADD \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot C \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot ST0 \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot Z \cdot W2$$

PCINC \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot \overline{IR6} \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W1 \cdot \overline{C} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W1 \cdot \overline{Z} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot IR4 \cdot W2 \cdot C +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot IR7 \cdot \overline{IR6} \cdot \overline{IR5} \cdot \overline{IR4} \cdot W2 \cdot Z +$$

$$W2 \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot \overline{IR5} \cdot IR4 \cdot \overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{IR7} \cdot IR6 \cdot IR5 \cdot \overline{IR4} \cdot W2 +$$

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} \cdot W1$$

LPC \leftarrow

$$\overline{SWC} \cdot \overline{SWB} \cdot \overline{SWA} \cdot \overline{ST0} \cdot W1$$

LDC←

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \overline{\text{IR5}} \cdot \text{IR4} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \text{IR5} \cdot \overline{\text{IR4}} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \text{IR5} \cdot \text{IR4} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \text{IR6} \cdot \overline{\text{IR5}} \cdot \overline{\text{IR4}} \cdot \text{W1}$$

LDZ←

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \overline{\text{IR5}} \cdot \text{IR4} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \text{IR5} \cdot \overline{\text{IR4}} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \overline{\text{IR6}} \cdot \text{IR5} \cdot \text{IR4} \cdot \text{W1} +$$

$$\overline{\text{SWC}} \cdot \overline{\text{SWB}} \cdot \overline{\text{SWA}} \cdot \text{ST0} \cdot \overline{\text{IR7}} \cdot \text{IR6} \cdot \overline{\text{IR5}} \cdot \overline{\text{IR4}} \cdot \text{W1}$$

4.2.2 翻译成多分支程序

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity CPU is
    port (
        CLR,C,Z,T3,W1,W2,W3: in std_logic;
        IRH:in std_logic_vector(3 downto 0);
        SWCBA:in std_logic_vector(2 downto 0);
        SELCTL,ABUS,M,SEL1,SEL0,SEL2,SEL3,DRW,SBUS,LIR,MBUS,MEMW,LAR,ARINC,LPC,
        PCINC,PCADD,CIN,LONG,SHORT,STOP,LDC,LDZ: out std_logic;
        S:out std_logic_vector(3 downto 0);
        CP1,CP2,CP3:out std_logic;
        QD:in std_logic
    );
end CPU;

architecture arc of CPU is
    signal ST0,ST0_1,ST0_2,STOP_1,STOP_2: std_logic;
begin

    CP1 <= '1';
```



```

CP2 <= '1';
CP3 <= QD;

with SWCBA select
    STOP <= '0'           when "000",
    STOP_1 or STOP_2      when others;
ST0 <= ST0_1;

process (CLR, T3)
begin
    — 任何时候按下CLR, 都会返回
    if (CLR = '0') then
        ST0_1 <= '0';
        STOP_1 <= '1';
    — 如果到节拍电位下降沿T3,ST0_1 |= ST0_2
    elsif (T3'event and T3 = '0') then
        if (ST0_2 = '1') then
            ST0_1 <= '1';
        end if;
    end if;
end process;

process (SWCBA, IRH, W1, W2, W3, ST0, C, Z)
begin
    — 初始化和状态参数
    SHORT <= '0';
    LONG <= '0';
    — 设置STOP
    STOP_2 <= '1';
    — 设置标志ST0
    ST0_2 <= '0';
    — ALU
    ABUS <= '0';
    M <= '0';
    CIN <= '0';
    S <= "0000";
    ARINC <= '0';
    — 保存标志Z
    LDZ <= '0';
    — 保存标志C
    LDC <= '0';
    SBUS <= '0';
    MBUS <= '0';
    — 控制台操作标志
    SELCTL <= '0';
    — RD1~RD0

```

```

SEL3 <= '0';
SEL2 <= '0';
— RS1~RS0
SEL1 <= '0';
SEL0 <= '0';
— 送指令寄存器标志
LIR <= '0';
— 送地址寄存器标志
LAR <= '0';
— 送程序计数器标志
LPC <= '0';
— (~R)/W
MEMW <= '0';
DRW <= '0';
— 程序计数器自增标志
PCINC <= '0';
— 程序计数器增量标志
PCADD <= '0';
case SWCBA is
    when "000" => —执行程序
        case ST0 is
            when '0' =>
                — load pc
                LPC <= W1;
                SBUS <= W1;
                ST0_2 <= W1;
                SHORT <= W1;
                STOP_2 <= '0';
            when '1' =>
                case IRH is
                    when "0000" => — NOP
                        — 设定PC
                        LIR <= W1;
                        PCINC <= W1;
                        — 短周期
                        SHORT <= W1;
                    when "0001" => —ADD ( )
                        — 设定PC
                        LIR <= W1;
                        PCINC <= W1;
                        — 短周期
                        SHORT <= W1;
                        — ABUS = W1
                        ABUS <= W1;
                        CIN <= W1;
                        — 选择加法

```

```

— 选择算术运算，传送 B
— 已经被初始化为M0
S <= "1001";
— 加法操作
DRW <= W1;
LDZ <= W1;
LDC <= W1;
when "0010" => — SUB ( )
— 设定PC
LIR <= W1;
PCINC <= W1;
— 短周期
SHORT <= W1;
— 选择算术运算，选择减法
— 已经被初始化为M0
S <= "0110";
— 减法操作
ABUS <= W1;
DRW <= W1;
LDZ <= W1;
LDC <= W1;
when "0011" => — AND ( )
— 设定PC
LIR <= W1;
PCINC <= W1;
— 短周期
SHORT <= W1;
— 选择逻辑运算，与运算
M <= W1;
S <= "1011";
ABUS <= W1;
DRW <= W1;
LDZ <= W1;
when "0100" => — INC ( )
— 设定PC
LIR <= W1;
PCINC <= W1;
— 短周期
SHORT <= W1;
— 选择算术运算，与运算
— 已经被初始化为M0
S <= "0000";
ABUS <= W1;
DRW <= W1;
LDZ <= W1;
LDC <= W1;

```

```

when "0101" => — LD
    — 选择算术运算, 传送 B
    M <= W1;
    S <= "1010";
    ABUS <= W1;
    LAR <= W1;
    — 设定PC
    LIR <= W2;
    PCINC <= W2;
    MBUS <= W2;
    DRW <= W2;
when "0110" => — ST
    — 设定...
    M <= W1 or W2;
    if(W1='1')then
        S<="1111";
    else
        S<="1010";
    end if;
    ABUS <= W1 or W2;
    LAR <= W1;
    MEMW <= W2;
    — 设定PC
    LIR <= W2;
    PCINC <= W2;
when "0111" => — JC
    — 设定PC
    LIR <= (W1 and (not C)) or (W2 and C);
    PCINC <= (W1 and (not C)) or (W2 and C);
    PCADD <= C and W1;
    SHORT <= W1 and (not C);
when "1000" => — JZ
    — 设定PC
    LIR <= (W1 and (not Z)) or (W2 and Z);
    PCINC <= (W1 and (not Z)) or (W2 and Z);
    PCADD <= Z and W1;
    SHORT <= W1 and (not Z);
when "1001" => — JMP
    — 设定算术运算
    M <= W1;
    S <= "1111";
    ABUS <= W1;
    LPC <= W1;
    — 设定PC
    LIR <= W2;
    PCINC <= W2;

```

```

when "1010" => — OUT
    — 设定PC
    LIR <= W1;
    PCINC <= W1;
    — 短周期
    SHORT <= W1;
    — 设定算术运算
    M <= W1;
    S <= "1010";
    ABUS <= W1;
when "1011" => — SSP
    SEL3<='1';
    M <= W1 or W2;
    if (W1 = '1') then
        S <= "1000";
    elsif (W2 = '1') then
        — or S <= "1111"
        S <= "1010";
    end if;
    ABUS <= W1 or W2;
    LAR <= W1;
    MEMW <= W2;
    — 设定PC
    LIR <= W2;
    PCINC <= W2;
when "1100" => — PUSH
    M <= W1 or W2;
    CIN <= W3;
    if (W1 = '1') then
        S <= "1111";
    elsif (W2 = '1') then
        S <= "1010";
    elsif (W3 = '1') then
        S <= "1111";
    end if;
    ABUS <= W1 or W2 or W3;
    LAR <= W1;
    MEMW <= W2;
    LONG <= W2;
    DRW <= W3;
    LIR <= W3;
    PCINC <= W3;
when "1101" => — MOV B→A
    — 设定PC
    LIR <= W1;
    PCINC <= W1;

```

```

— 短周期
SHORT <= W1;
— 选择逻辑运算, MOV 运算
M <= W1;
S <= "1010";
ABUS <= W1;
DRW <= W1;
LDZ <= W1;
when "1110" => — STP
    STOP_2 <= W1;
when "1111" => — LSP
    M <= W1;
    S <= "1000";
    ABUS <= W1;
    LAR <= W1;
    MBUS <= W2;
    DRW <= W2;
    — 设定PC
    LIR <= W2;
    PCINC <= W2;
when others => — 公操作
    — 设定PC
    LIR <= W1;
    PCINC <= W1;

end case;
when others =>
    — 不可能到这吧?

end case;
when "001" =>
—
    SEL0<=ST0;
    — SBUS = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SBUS <= W1;
    — STOP = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    STOP_2 <= W1;
    — SHORT = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SHORT <= W1;
    — SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and W1
    SELCTL <= W1;
    — LAR = (ST0=0) and W1
    LAR <= W1 and (not ST0);
    — LAR = (ST0=1) and W1
    ARINC <= W1 and ST0;
    — MEMW = (ST0=1) and W1
    MEMW <= W1 and ST0;
    ST0_2 <= W1;
when "010" =>

```

```

— SHORT = (ST0=0 or ST0=1) and W1
SHORT<=W1;
— SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and W1
SELCTL <= W1;
— STOP = (ST0=0 or ST0=1) and W1
STOP_2<=W1;
— SBUS = (ST0=0) and W1
SBUS<=W1 and (not ST0);
— LAR = (ST0=0) and W1
LAR<=W1 and (not ST0);
— MBUS = (ST0=1) and W1
MBUS<=W1 and ST0;
— ARINC = (ST0=1) and W1
ARINC<=W1 and ST0;
ST0_2<=W1;
when "011" =>
— SELCTL = W1 or W2
SELCTL <= '1';
— STOP = W1 or W2
STOP_2 <= W1 or W2;
— SEL0 = W1 or W2
SEL0<=W1 or W2;
— SEL1 = W2
SEL1<=W2;
— SEL2 = 0
— SEL3 = W2
SEL3<=W2;
when "100" =>
— SELCTL = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
SELCTL <= '1';
— SBUS = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
SBUS <= W1 or W2;
— STOP = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
STOP_2 <= W1 or W2;
— DRW = (ST0=0 or ST0=1) and (W1 or W2)
DRW <= W1 or W2;
— SEL0 = (ST0=0 or ST0=1) and W1
SEL0 <= W1;
— SEL1 = ((ST0=0) and W1) or ((ST0=1) and W2)
SEL1 <= ((not ST0) and W1) or (ST0 and W2);
— SEL2 = (ST0=0 or ST0=1) and W2
SEL2 <= W2;
— SEL3 = (ST0=1) and (W1 or W2)
SEL3 <= ST0 and (W1 or W2);
ST0_2 <= W2;
when others=>

```

```
        end case;  
    end process;  
end arc;
```

5 调试过程中的问题及讨论

5.1 代码无法导入箱子或者代码导入箱子以后测试程序仍然发生以前的问题

这里暂且不考虑箱子信号的问题, 具体原因可能有几个.

- 1 串口损坏, 导致写入箱子失败.
- 2 箱子板子识别损坏, 导致电脑无法针对这个芯片写入程序.
- 3 电脑只会写入一个文件项目, 如果在测试过程中换了文件, 需要在写入前确认是否写入目标文件是否是自己想要的文件.

5.2 程序运行失败

考虑信号问题

- 1 dp 单拍未设定, 导致程序直接运行到 stop 或者因为没有 stop, 在主存中持续运行.(表现为是, 程序一闪而过或者 W1,W2,W3 信号灯在同一时间发亮.)
- 2 PCINC 信号失效.(表现为是 PCINC 信号灯不亮或者 PCINC 信号灯已经亮但内部电路失效, 这种情况对于所有信号都是一样的, 所以下略, 只说明失效时的电路行为. 此时 PC 灯未能自增)
- 3 LIR 信号失效 (此时 IR 灯始终为初始状态).
- 4 AR 损坏, 表现为是计算预期地址和实际显示 AR 不一致.
- 5 信号冲突, 并行信号如果有先后关系, 则有很大概率失败, 比如 STOP/SST0.
- 6 当上述情况均为发生, 应当考虑是否是程序代码有问题.

6 设计调试小结

6.1 向阳曦的总结

在调试硬件及其编程语言时,一定要注意硬件的不可靠性.

所以在所有测试开始之前一定要先做如下步骤:

- 1 测试数据通路是否有问题. 这个可以使用读写寄存器判断, 可以迅速推断问题.
- 2 如果已知之前有程序能够运行, 先跑这两个简单指令的程序, 如果无错, 则推测是在程序指令中有信号错误.
- 3 根据已知信号无错, 缩小以后的信号调试错误推测范围. 最后能够确定该系统在独立情况下信号无错的结论.
- 4 根据程序使用的信号无错, 推断程序的指令是否有问题.
- 5 根据程序的指令是否在表面上有问题, 推测是否是深层逻辑问题.

得到这些经验还是要拜托实验室里成群不能用的箱子. 里面的箱子坏的各有特色, 不带重样, 因此积累了大量经验. 关于程序部分, 我和张研究了一会如何设计指令. 从 x86 中挑选了大约十条指令, 并设计了指令格式. 等到开始编写时, 才发现 IR_{3210} 虽然和 SEL_{3210} 的值相同, 但是因为 SEL_{3210} 只能用于控制台读写寄存器的输出, 所以 IR_{3210} 是无法读出的. 未果, 寻弃.

最终我们选择完整地把 PUSH,POPS 一整套栈操作完成. 但是按照正常流程 PUSH, 应当是:

1. 得到 SP;2. 写入 SP;3.SP 下推.

但是 SP 在硬件中没有专门存储器, 寄存器只有 4 个, 占用其中一个的代价太高. 如果每次从主存取, 周期占用太多. 因此设计了新的 LSP 和 SSP. 采用一般数据库 prepare 的思路. 这时又遇到问题了.LSP 的流程应当是:

1. 得到 SP 在主存地址;2. 读入 SP 到寄存器中.

这里我们如何去硬编码 SP 的地址是个问题.

深思熟虑以后. 我们将 SP 地址从寄存挪到主存, 再到最后敲定一个特殊的地址. 我们选择了 FF. 因为这个根据任意 8 位 2 进制数字 A 或上 \bar{A} 永远等于 FF. 所以限定 A, B 为相同寄存器, 就能在一个周期得到硬编码的 FF 写入 AR. 最后实际的设计为:

1. 要求 A, B 选择的寄存器一致;2. 第一个周期将 $A|\bar{B}$ 送入 AR.3. 取出 FF 上的值到 A 寄存器上.

这样只需要额外一条指令就能临时得到 SP ，额外另一条指令就能存储 SP 。

最后，我们将栈设计为向下生长，将 POPS 合并到 INC SP 中。又节约了一条指令空间，将这个指令编码给了另一个指令 MOV。

6.2 张逸群的总结